EXERCICE · PHYSIQUE MPSI · 12 MIN

Charge d'un condensateur

Un condensateur initialement déchargé, de capacité $C = 100$ nF, est chargé à travers une résistance $R = 10$ kΩ par un générateur de tension constante E. Établir $u_C(t)$, puis le temps au bout duquel u_C atteint $99\,\%$ de E.